 


# 第11章 组合逻辑电路

# 数字电路概述

## 数字信号与数字电路


模拟信号：在时间上和数值上连续的信号。



模拟信号波形

对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为模拟电路。

数字信号：在时间上和数值上不连续的（即离散的）信号。

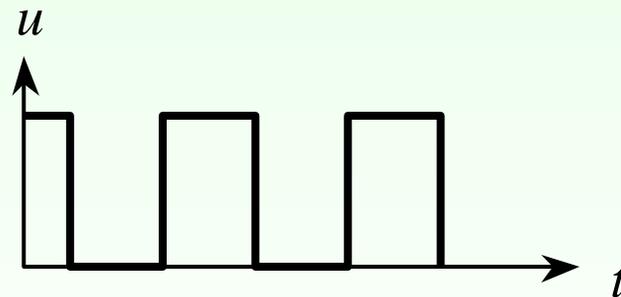

数字信号波形

对数字信号进行传输、处理的电子线路称为数字电路。

# 数字电路的特点

- (1) 工作信号是二进制的数字信号，在时间上和数值上是离散的（不连续），反映在电路上就是低电平和高电平两种状态（即0和1两个逻辑值）。
- (2) 在数字电路中，研究的主要问题是电路的逻辑功能，即输入信号的状态和输出信号的状态之间的逻辑关系。
- (3) 对组成数字电路的元器件的精度要求不高，只要在工作时能够可靠地区分0和1两种状态即可。

# 数制与编码

## 1、数制

(1) 进位制：表示数时，仅用一位数码往往不够用，必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码每一位的构成以及从低位到高位进位的规则称为进位计数制，简称进位制。

(2) 基数：进位制的基数，就是在该进位制中可能用到的数码个数。

(3) 位权（位的权数）：在某一进位制的数中，每一位的大小都对应着该位上的数码乘上一个固定的数，这个固定的数就是这一位的权数。权数是一个幂。

## (1)、十进制

数码为：0~9；基数是10。

运算规律：逢十进一，即： $9+1=10$ 。

十进制数的权展开式：

$$\begin{array}{r} 5 \times 10^3 = 5000 \\ 5 \times 10^2 = 500 \\ 5 \times 10^1 = 50 \\ 5 \times 10^0 = 5 \\ \hline = 5555 \end{array}$$

$10^3$ 、 $10^2$ 、 $10^1$ 、 $10^0$ 称为十进制的权。各数位的权是10的幂。

任意一个十进制数都可以表示为各个数位上的数码与其对应的权的乘积之和，称权展开式。

同样的数码在不同的数位上代表的数值不同。

$$\text{即： } (5555)_{10} = 5 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$


$$\text{又如： } (209.04)_{10} = 2 \times 10^2 + 0 \times 10^1 + 9 \times 10^0 + 0 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$$

## (2)、二进制

数码为：0、1；基数是2。

运算规律：逢二进一，即：1+1=10。

二进制数的权展开式：
 
$$\begin{aligned} \text{如：} (101.01)_2 &= 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \\ &= (5.25)_{10} \end{aligned}$$


**各数位的权是2的幂**

二进制数只有0和1两个数码，它的每一位都可以用电子元件来实现，且运算规则简单，相应的运算电路也容易实现。

**运算  
规则**

加法规则：0+0=0，0+1=1，1+0=1，1+1=10

乘法规则：0.0=0，0.1=0，1.0=0，1.1=1

### (3)、八进制

数码为：0~7；基数是8。

运算规律：逢八进一，即：7+1=10。

八进制数的权展开式：

$$\begin{aligned} \text{如：} (207.04)_{10} &= 2 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 0 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} \\ &= (135.0625)_{10} \end{aligned}$$

各数位的权是8的幂

### (4)、十六进制

数码为：0~9、A~F；基数是16。

运算规律：逢十六进一，即：F+1=10。

十六进制数的权展开式：

$$\text{如：} (D8.A)_{16} = 13 \times 16^1 + 8 \times 16^0 + 10 \times 16^{-1} = (216.625)_{10}$$

各数位的权是16的幂

## 结论

①一般地，N进制需要用到N个数码，基数是N；运算规律为逢N进一。

②如果一个N进制数M包含 n 位整数和m位小数，即  $(a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m})_N$

则该数的权展开式为：

$$(M)_N = a_{n-1} \times N^{n-1} + a_{n-2} \times N^{n-2} + \dots + a_1 \times N^1 + a_0 \times N^0 \\ + a_{-1} \times N^{-1} + a_{-2} \times N^{-2} + \dots + a_{-m} \times N^{-m}$$

③由权展开式很容易将一个N进制数转换为十进制数。

## 几种进制数之间的对应关系

| 十进制数 | 二进制数 | 八进制数 | 十六进制数 |
|------|------|------|-------|
| 0    | 0000 | 0    | 0     |
| 1    | 0001 | 1    | 1     |
| 2    | 0010 | 2    | 2     |
| 3    | 0011 | 3    | 3     |
| 4    | 0100 | 4    | 4     |
| 5    | 0101 | 5    | 5     |
| 6    | 0110 | 6    | 6     |
| 7    | 0111 | 7    | 7     |
| 8    | 1000 | 10   | 8     |
| 9    | 1001 | 11   | 9     |
| 10   | 1010 | 12   | A     |
| 11   | 1011 | 13   | B     |
| 12   | 1100 | 14   | C     |
| 13   | 1101 | 15   | D     |
| 14   | 1110 | 16   | E     |
| 15   | 1111 | 17   | F     |

# 数制转换

将N进制数按权展开，即可以转换为十进制数。

## (1)、二进制数与八进制数的相互转换

(1) 二进制数转换为八进制数： 将二进制数由小数点开始，整数部分向左，小数部分向右，每3位分成一组，不够3位补零，则每组二进制数便是一位八进制数。

$$001 \mid 101 \mid 010 \mid . 010 = (152.2)_8$$

(2) 八进制数转换为二进制数： 将每位八进制数用3位二进制数表示。

$$(374.26)_8 = 011 \ 111 \ 100 . 010 \ 110$$

## (2)、二进制数与十六进制数的相互转换

二进制数与十六进制数的相互转换，按照每4位二进制数对应于一位十六进制数进行转换。

$$0001 \mid 1101 \mid 0100 . 0110 = (1D4.6)_{16}$$

$$(AF4.76)_{16} = 1010 \ 1111 \ 0100 . 0111 \ 0110$$

## (3)、十进制数转换为二进制数

采用的方法 — 基数连除、连乘法

**原理：**将整数部分和小数部分分别进行转换。

整数部分采用基数连除法，小数部分采用基数连乘法。转换后再合并。

整数部分采用基数连除法，先得到的余数为低位，后得到的余数为高位

|   |    |                |    |
|---|----|----------------|----|
| 2 | 44 | 余数             | 低位 |
| 2 | 22 | ..... 0= $K_0$ | ↑  |
| 2 | 11 | ..... 0= $K_1$ |    |
| 2 | 5  | ..... 1= $K_2$ |    |
| 2 | 2  | ..... 1= $K_3$ |    |
| 2 | 1  | ..... 0= $K_4$ |    |
|   | 0  | ..... 1= $K_5$ |    |

小数部分采用基数连乘法，先得到的整数为高位，后得到的整数为低位

|       |             |    |
|-------|-------------|----|
| 0.375 | 整数          | 高位 |
| × 2   | 0= $K_{-1}$ | ↓  |
| 0.750 | .....       |    |
| 0.750 |             |    |
| × 2   | 1= $K_{-2}$ |    |
| 1.500 | .....       |    |
| 0.500 |             |    |
| × 2   | 1= $K_{-3}$ | 低位 |
| 1.000 | .....       |    |

所以：  $(44.375)_{10} = (101100.011)_2$

采用基数连除、连乘法，可将十进制数转换为任意的N进制数。

## 2、编码

数字系统只能识别0和1，怎样才能表示更多的数码、符号、字母呢？用编码可以解决此问题。

用一定位数的二进制数来表示十进制数码、字母、符号等信息称为编码。

用以表示十进制数码、字母、符号等信息的一定位数的二进制数称为代码。

二-十进制代码：用4位二进制数 $b_3b_2b_1b_0$ 来表示十进制数中的 0 ~ 9 十个数码。简称BCD码。

用四位自然二进制码中的前十个码字来表示十进制数码，因各位的权值依次为8、4、2、1，故称8421 BCD码。

2421码的权值依次为2、4、2、1；余3码由8421码加0011得到；格雷码是一种循环码，其特点是任何相邻的两个码字，仅有一位代码不同，其它位相同。

## 常用BCD码

| 十进制数 | 8421 码 | 余3 码 | 格雷码  | 2421 码 | 5421 码 |
|------|--------|------|------|--------|--------|
| 0    | 0000   | 0011 | 0000 | 0000   | 0000   |
| 1    | 0001   | 0100 | 0001 | 0001   | 0001   |
| 2    | 0010   | 0101 | 0011 | 0010   | 0010   |
| 3    | 0011   | 0110 | 0010 | 0011   | 0011   |
| 4    | 0100   | 0111 | 0110 | 0100   | 0100   |
| 5    | 0101   | 1000 | 0111 | 1011   | 1000   |
| 6    | 0110   | 1001 | 0101 | 1100   | 1001   |
| 7    | 0111   | 1010 | 0100 | 1101   | 1010   |
| 8    | 1000   | 1011 | 1100 | 1110   | 1011   |
| 9    | 1001   | 1100 | 1101 | 1111   | 1100   |
| 权    | 8421   |      |      | 2421   | 5421   |

# 逻辑门电路

逻辑门电路：用以实现基本和常用逻辑运算的电子电路。简称门电路。

基本和常用门电路有与门、或门、非门（反相器）、与非门、或非门、与或非门和异或门等。

逻辑0和1：电子电路中用高、低电平来表示。


获得高、低电平的基本方法：利用半导体开关元件的导通、截止（即开、关）两种工作状态。

# 基本逻辑关系及其门电路

## 1、与逻辑和与门电路

当决定某事件的全部条件同时具备时，结果才会发生，这种因果关系叫做与逻辑。


实现与逻辑关系的电路称为与门。

 

| $A$ | $B$ | $F$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 0   |
| 1   | 1   | 1   |

| $u_A$ | $u_B$ | $u_F$ | $D_1$ | $D_2$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0V    | 0V    | 0V    | 导通    | 导通    |
| 0V    | 3V    | 0V    | 导通    | 截止    |
| 3V    | 0V    | 0V    | 截止    | 导通    |
| 3V    | 3V    | 3V    | 截止    | 截止    |

**$F=AB$**

 

与门的逻辑功能可概括为：输入有0，输出为0；输入全1，输出为1。


$$F=AB$$

逻辑与（逻辑乘）的运算规则

为

$$0 \cdot 0 = 0 \quad 0 \cdot 1 = 0 \quad 1 \cdot 0 = 0 \quad 1 \cdot 1 = 1$$

 
与门的输入端可以有多个。下图为一个三输入与门电路的输入信号A、B、C和输出信号F的波形图。



## 2、或逻辑和或门电路

在决定某事件的条件中，只要任一条件具备，事件就会发生，这种因果关系叫做或逻辑。


实现或逻辑关系的电路称为或门。

 

| $A$ | $B$ | $F$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 1   |

| $u_A$ | $u_B$ | $u_F$ | $D_1$ | $D_2$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0V    | 0V    | 0V    | 截止    | 截止    |
| 0V    | 3V    | 3V    | 截止    | 导通    |
| 3V    | 0V    | 3V    | 导通    | 截止    |
| 3V    | 3V    | 3V    | 导通    | 导通    |

**$F = A + B$**

 

或门的逻辑功能可概括为：输入有1，输出为1；输入全0，输出为0。


$$F=A+B$$

逻辑或（逻辑加）的运算规则

为


$$0 + 0 = 0 \quad 0 + 1 = 1 \quad 1 + 0 = 1 \quad 1 + 1 = 1$$

 或门的输入端也可以有多个。下图为一个三输入或门电路的输入信号A、B、C和输出信号F的波形图。


 
### 3、非逻辑和非门电路

决定某事件的条件只有一个，当条件出现时事件不发生，而条件不出现时，事件发生，这种因果关系叫做非逻辑。实现非逻辑关系的电路称为非门，也称反相器。



| A | F |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

$$F = \bar{A}$$

输入A为高电平1(3V)时，三极管饱和导通，输出F为低电平0(0V)；输入A为低电平0(0V)时，三极管截止，输出F为高电平1(3V)。

逻辑非（逻辑反）的运算规则为：


$$\bar{0} = 1 \quad \bar{1} = 0$$

## 4、复合门电路


将与门、或门、非门组合起来，可以构成多种复合门电路。

### (1) 与非门

由与门和非门构成与非门。

 

(a) 与非门的构成

 

(b) 逻辑符号


| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$$F = \overline{AB}$$


与非门的逻辑功能可概括为：输入有0，输出为1；输入全1，输出为0。

## (2) 或非门

由或门和非门构成或非门。

 

(a) 或非门的构成

 

(b) 逻辑符号


| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

$$F = \overline{A + B}$$


或非门的逻辑功能可概括为：输入有1，输出为0；输入全0，输出为1。

# 集成门电路


## 1、TTL与非门

 

TTL 与非门电路

 

$V_1$  的等效电路

 


①输入信号不全为1：如 $u_A=0.3V$ ， $u_B=3.6V$

则 $u_{B1}=0.3+0.7=1V$ ， $V_2$ 、 $V_5$ 截止， $V_3$ 、 $V_4$ 导通

忽略 $i_{B3}$ ，输出端的电位为： $u_F \approx 5 - 0.7 - 0.7 = 3.6V$

输出 $F$ 为高电平

 

②输入信号全为1：如 $u_A = u_B = 3.6V$

则 $u_{B1} = 2.1V$ ， $V_2$ 、 $V_5$ 导通， $V_3$ 、 $V_4$ 截止

输出端的电位为： $u_F = U_{CES} = 0.3V$

输出F为低电平0。

功能表

| $u_A$ | $u_B$ | $u_F$ |
|-------|-------|-------|
| 0.3V  | 0.3V  | 3.6V  |
| 0.3V  | 3.6V  | 3.6V  |
| 3.6V  | 0.3V  | 3.6V  |
| 3.6V  | 3.6V  | 0.3V  |


真值表

| $A$ | $B$ | $F$ |
|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |

输入有0，输出为1；输入全1，输出为0。


逻辑表达式：

$$F = \overline{A \cdot B}$$

 

(a) 74LS00 的引脚排列图

内含4个两输入端的与非门，  
电源线及地线公用。

 


(b) 74LS20 的引脚排列图

内含两个4输入端的与非门，  
电源线及地线公用。

## 2、CMOS门电路

### CMOS非门

 


(1)  $u_A = 0V$  时， $V_N$  截止， $V_P$  导通。输出电压  $u_F = V_{DD} = 10V$ 。

(2)  $u_A = 10V$  时， $V_N$  导通， $V_P$  截止。输出电压  $u_F = 0V$ 。

$$F = \bar{A}$$

## CMOS与非门

 


①  $A$ 、 $B$ 当中有一个或全为低电平0时， $V_{N1}$ 、 $V_{N2}$ 中有一个或全部截止， $V_{P1}$ 、 $V_{P2}$ 中有一个或全部导通，输出 $F$ 为高电平1。

② 只有当输入 $A$ 、 $B$ 全为高电平1时， $V_{N1}$ 和 $V_{N2}$ 才会都导通， $V_{P1}$ 和 $V_{P2}$ 才会都截止，输出 $F$ 才会为低电平0。

$$F = \overline{A \cdot B}$$

## CMOS或非门

 

①只要输入 $A$ 、 $B$ 当中有一个或全为高电平1， $V_{P1}$ 、 $V_{P2}$ 中有一个或全部截止， $V_{N1}$ 、 $V_{N2}$ 中有一个或全部导通，输出 $F$ 为低电平0。

②只有当 $A$ 、 $B$ 全为低电平0时， $V_{P1}$ 和 $V_{P2}$ 才会都导通， $V_{N1}$ 和 $V_{N2}$ 才会都截止，输出 $F$ 才会为高电平1。

$$F = \overline{A + B}$$

# 逻辑函数及其化简

将门电路按照一定的规律连接起来，可以组成具有各种逻辑功能的逻辑电路。分析和设计逻辑电路的数学工具是逻辑代数（又叫布尔代数或开关代数）。逻辑代数具有3种基本运算：与运算（逻辑乘）、或运算（逻辑加）和非运算（逻辑非）。

# 逻辑代数的公式和定理

## (1) 常量之间的关系

$$\text{与运算: } 0 \cdot 0 = 0 \quad 0 \cdot 1 = 0 \quad 1 \cdot 0 = 0 \quad 1 \cdot 1 = 1$$

$$\text{或运算: } 0 + 0 = 0 \quad 0 + 1 = 1 \quad 1 + 0 = 1 \quad 1 + 1 = 1$$

$$\text{非运算: } \overline{1} = 0 \quad \overline{0} = 1$$

## (2) 基本运算

$$\text{与运算: } A \cdot 0 = 0 \quad A \cdot 1 = A \quad A \cdot A = A \quad A \cdot \overline{A} = 0$$

$$\text{或运算: } A + 0 = A \quad A + 1 = 1 \quad A + A = A \quad A + \overline{A} = 1$$

$$\text{非运算: } \overline{\overline{A}} = A$$

分别令  $A=0$  及  $A=1$  代入这些公式，即可证明它们的正确性。

### (3) 基本定理

交换律: 
$$\begin{cases} A \cdot B = B \cdot A \\ A + B = B + A \end{cases}$$

结合律: 
$$\begin{cases} (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) \\ (A + B) + C = A + (B + C) \end{cases}$$

分配律: 
$$\begin{cases} A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \\ A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C) \end{cases}$$

反演律 (摩根定律): 
$$\begin{cases} \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B} \\ \overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B} \end{cases}$$

利用真值表很容易证明这些公式的正确性。如证明

$A \cdot B = B \cdot A$

| A | B | A.B | B.A |
|---|---|-----|-----|
| 0 | 0 | 0   | 0   |
| 0 | 1 | 0   | 0   |
| 1 | 0 | 0   | 0   |
| 1 | 1 | 1   | 1   |

证明分配率： $A+BA=(A+B)(A+C)$

证明：

$$(A+B)(A+C)=\cancel{AA}+AB+AC+BC$$

$$=A+AB+AC+BC$$

$$=A(\cancel{1+B+C})+BC$$

$$=A+BC$$

分配率

$$A(B+C)=AB+AC$$

$$AA=A$$

分配率

$$A(B+C)=AB+AC$$

$$A+1=1$$

吸收律：

$$\begin{cases} A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \\ (A + B) \cdot (A + \bar{B}) = A \end{cases}$$

$$\begin{cases} A + A \cdot B = A \\ A \cdot (A + B) = A \end{cases} \quad \begin{cases} A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B \\ A + \bar{A} \cdot B = A + B \end{cases}$$

证明：  $A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B)$

$$= 1 \cdot (A + B)$$

$$= A + B$$

分配率

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot 1 = A$$

# 逻辑函数的表示方法

逻辑函数有5种表示形式：真值表、逻辑表达式、卡诺图、逻辑图和波形图。只要知道其中一种表示形式，就可转换为其它几种表示形式。

## 1、真值表

真值表：是由变量的所有可能取值组合及其对应的函数值所构成的表格。

真值表列写方法：每一个变量均有0、1两种取值， $n$ 个变量共有 $2^n$ 种不同的取值，将这 $2^n$ 种不同的取值按顺序（一般按二进制递增规律）排列起来，同时在相应位置上填入函数的值，便可得到逻辑函数的真值表。

例如：当A、B取值相同时，函数值为0；否则，函数取值为1。

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## 2、逻辑表达式

逻辑表达式：是由逻辑变量和与、或、非3种运算符连接起来所构成的式子。

表达式列写方法：将那些使函数值为1的各个状态表示成全部变量（值为1的表示成原变量，值为0的表示成反变量）的与项（例如A=0、B=1时函数F的值为1，则对应的与项为 $\overline{A}B$ ）以后相加，即得到函数的与或表达式。


| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$$F = \overline{A}B + A\overline{B}$$

### 3、逻辑图

逻辑图：是由表示逻辑运算的逻辑符号所构成的图形。


$$F = A B + B C$$

 

### 4、波形图

波形图：是由输入变量的所有可能取值组合的高、低电平及其对应的输出函数值的高、低电平所构成的图形。

$$F = A B + B C$$

 

# 逻辑函数的化简

逻辑函数化简的意义：逻辑表达式越简单，实现它的电路越简单，电路工作越稳定可靠。

利用公式  $A + \bar{A} = 1$ ，将两项合并为一项，并消去一个变量。

运用分配律

$$Y_1 = \underline{ABC} + \underline{\bar{A}BC} + \underline{BC} = \underline{(A + \bar{A})BC} + \underline{BC}$$
$$= \underline{BC} + \underline{BC} = \underline{B(C + \bar{C})} = B$$

运用分配律

$$Y_2 = ABC + A\bar{B} + A\bar{C} = ABC + A(\underline{\bar{B} + \bar{C}})$$
$$= ABC + \underline{A\bar{B}C} = A(\underline{BC} + \underline{\bar{B}C}) = A$$

运用摩根定律

若两个乘积项中分别包含同一个因子的原变量和反变量，而其他因子都相同时，则这两项可以合并成一项，并消去互为反变量的因子。

利用公式  $A + AB = A$ ，消去多余的项。

$$Y_1 = \underline{\bar{A}B} + \bar{A}BCD(E + F) = \bar{A}B$$

运用摩根定律

$$Y_2 = A + \overline{\bar{B}} + \overline{\bar{C}D} + \overline{\bar{A}DB} = A + BCD + \underline{AD} + B$$

$$= (\underline{A + AD}) + (\underline{B + BCD}) = A + B$$

如果乘积项是另外一个乘积项的因子，则这个另外乘积项是多余的。

利用公式  $A + \bar{A}B = A + B$ ，消去多余的变量。

$$Y = AB + \bar{A}C + \bar{B}C$$

$$= AB + (\bar{A} + \bar{B})C$$

$$= AB + \cancel{\bar{A}BC}$$

$$= AB + C$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + C + \bar{A}\bar{C}D + B\bar{C}D$$

$$= \bar{A}\bar{B} + C + \cancel{\bar{C}}(\bar{A} + B)D$$

$$= \bar{A}\bar{B} + C + (\bar{A} + B)D$$

$$= \bar{A}\bar{B} + C + \cancel{\bar{A}BD}$$

$$= \bar{A}\bar{B} + C + D$$

如果一个乘积项的反是另一个乘积项的因子，则这个因子是多余的。

利用公式  $A = A(B + \overline{B})$ ，为某一项配上其所缺的变量，以使用其它方法进行化简。

$$\begin{aligned} Y &= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B \\ &= A\overline{B} + B\overline{C} + \underbrace{(A + \overline{A})\overline{B}C} + \underbrace{\overline{A}B(C + \overline{C})} \\ &= A\overline{B} + B\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} \\ &= A\overline{B}(1 + C) + B\overline{C}(1 + \overline{A}) + \overline{A}C(\overline{B} + B) \\ &= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C \end{aligned}$$

利用公式  $A + A = A$ ，为某项配上其所能合并的项。


$$\begin{aligned} Y &= ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC \\ &= (ABC + A\overline{B}\overline{C}) + \underbrace{(ABC + A\overline{B}C)} + \underbrace{(ABC + \overline{A}BC)} \\ &= AB + AC + BC \end{aligned}$$

# 组合逻辑电路的分析 与设计

组合逻辑电路：输出仅由输入决定，与电路当前状态无关；电路结构中**无**反馈环路（无记忆）。

# 组合逻辑电路的分析

逻辑图

 

1

从输入到输出  
逐级写出

逻辑表  
达式

化简

2

最简与或  
表达式

$$Y_1 = \overline{AB}$$

$$Y_2 = \overline{BC}$$


$$Y_3 = \overline{CA}$$

$$Y = Y_1 Y_2 Y_3 = \overline{\overline{AB} \overline{BC} \overline{CA}}$$

$$Y = AB + BC + CA$$

最简与或  
表达式

$$Y = AB + BC + CA$$

 

3

真值表

4

电路的逻  
辑功能


| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

4

当输入A、B、C中有2个或3个为1时，输出Y为1，否则输出Y为0。所以这个电路实际上是一种3人表决用的组合电路：只要有2票或3票同意，表决就通过。

例:

逻辑图

 

逻辑表  
达式

$$Y_1 = \overline{A+B+C}$$

$$Y_2 = \overline{A+B}$$

$$Y_3 = \overline{X+Y+B}$$

$$Y = \overline{Y_3} = Y_1 + Y_2 + \overline{B} = A+B+C + A+B + \overline{B}$$

最简与或  
表达式

$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B + \overline{B} = \overline{A} B + \overline{B} = \overline{A} + \overline{B}$$

## 真值表


| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

## 电路的逻辑功能

电路的输出Y只与输入A、B有关，而与输入C无关。Y和A、B的逻辑关系为：A、B中只要一个为0，Y=1；A、B全为1时，Y=0。所以Y和A、B的逻辑关系为与非运算的关系。
 
## 用与非门实现

$$Y = \overline{A} + \overline{B} = \overline{AB}$$



# 组合逻辑电路的设计

**例：**用与非门设计一个交通报警控制电路。交通信号灯有红、绿、黄3种，3种灯分别单独工作或黄、绿灯同时工作时属正常情况，其他情况均属故障，出现故障时输出报警信号。

电路功能描述

穷举法

1

真值表

1

设红、绿、黄灯分别用 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 表示，灯亮时其值为1，灯灭时其值为0；输出报警信号用 $F$ 表示，灯正常工作时其值为0，灯出现故障时其值为1。根据逻辑要求列出真值表。

| $A$ | $B$ | $C$ | $F$ | $A$ | $B$ | $C$ | $F$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   |

↓ ②

逻辑表达式

化简 ↓

③

最简与或  
表达式

↓ ④

逻辑变换

↓ ②

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

↓ ③

$$\begin{aligned} F &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}B\overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + AB(C + \overline{C}) + AC(B + \overline{B}) \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + AB + AC \end{aligned}$$

↓ ④


$$F = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C} ABAC}$$

↓ 5

逻辑电路图

$$F = \overline{ABC} \overline{ABAC}$$

↓ 5

 

## 电路功能描述

例：用与非门设计一个举重裁判表决电路。设举重比赛有3个裁判，一个主裁判和两个副裁判。杠铃完全举上的裁决由每一个裁判按一下自己面前的按钮来确定。只有当两个或两个以上裁判判明成功，并且其中有一个为主裁判时，表明成功的灯才亮。

穷举法

1

设主裁判为变量A，副裁判分别为B和C；表示成功与否的灯为Y，根据逻辑要求列出真值表。

| A | B | C | Y | A | B | C | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 真值表


2

## 逻辑表达式


2

$$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$


化简

 

最简与或  
表达式

 


逻辑变换

 

逻辑电  
路图


化简

 

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= ABC + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}\overline{B}C \\ &= AB(C + \overline{C}) + AC(B + \overline{B}) \\ &= AB + AC \end{aligned}$$


 
$$Y = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}$$



# 组合逻辑电路部件

组合逻辑部件是指具有某种逻辑功能的中规模集成组合逻辑电路芯片。常用的组合逻辑部件有加法器、数值比较器、编码器、译码器、数据选择器和数据分配器等。

# 加法器

## 1、半加器

能对两个1位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称为半加器。

半加器真值表

| $A_i$ | $B_i$ | $S_i$ | $C_i$ |
|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 1     |


加数

本位的和


向高位的进位

$$S_i = \bar{A}_i B_i + A_i \bar{B}_i = A_i \oplus B_i$$

$$C_i = A_i B_i$$

 

半加器电路图

 

半加器符号

## 2、全加器

能对两个1位二进制数进行相加并考虑低位来的进位，即相当于3个1位二进制数相加，求得和及进位的逻辑电路称为全加

| $A_i$ | $B_i$ | $C_{i-1}$ | $S_i$ | $C_i$ |
|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0         | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1         | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0         | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1         | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0         | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1         | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0         | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 1         | 1     | 1     |

$$\begin{aligned} S_i &= \bar{A}_i \bar{B}_i C_{i-1} + \bar{A}_i B_i \bar{C}_{i-1} + A_i \bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + A_i B_i C_{i-1} \\ &= \bar{A}_i (\bar{B}_i C_{i-1} + B_i \bar{C}_{i-1}) + A_i (\bar{B}_i \bar{C}_{i-1} + B_i C_{i-1}) \\ &= \bar{A}_i (B_i \oplus C_{i-1}) + A_i \overline{(B_i \oplus C_{i-1})} \\ &= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} C_i &= \bar{A}_i B_i C_{i-1} + A_i \bar{B}_i C_{i-1} + A_i B_i \\ &= (\bar{A}_i B_i + A_i \bar{B}_i) C_{i-1} + A_i B_i \\ &= (A_i \oplus B_i) C_{i-1} + A_i B_i \end{aligned}$$

$A_i$ 、 $B_i$ ：加数， $C_{i-1}$ ：低位来的进位， $S_i$ ：本位的和， $C_i$ ：向高位的进位。
  
# 全加器的逻辑图和逻辑符号

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$


$$C_i = (A_i \oplus B_i)C_{i-1} + A_i B_i$$



实现多位二进制数相加的电路称为加法器。
 
## 串行进位加法器

**构成：**把n位全加器串联起来，低位全加器的进位输出连接到相邻的高位全加器的进位输入。



**特点：**进位信号是由低位向高位逐级传递的，速度不高。

为了提高运算速度，在逻辑设计上采用超前进位的方法，即每一位的进位根据各位的输入同时预先形成，而不需要等到低位的进位送来后才形成，这种结构的多位数加法器称为超前进位加法器。

# 数值比较器

用来完成两个二进制数的大小比较的逻辑电路称为数值比较器。

## 1位数值比较器


设 $A > B$ 时 $L_1 = 1$ ； $A < B$ 时 $L_2 = 1$ ； $A = B$ 时 $L_3 = 1$ 。得1位数值比较器的真值表。

| $A$ | $B$ | $L_1(A > B)$ | $L_2(A < B)$ | $L_3(A = B)$ |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 0   | 0   | 0            | 0            | 1            |
| 0   | 1   | 0            | 1            | 0            |
| 1   | 0   | 1            | 0            | 0            |
| 1   | 1   | 0            | 0            | 1            |

逻辑表达式

$$\begin{cases} L_1 = A\bar{B} \\ L_2 = \bar{A}B \\ L_3 = \bar{A}\bar{B} + AB = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}} \end{cases}$$

逻辑图

 

# 编码器

实现编码操作的电路称为编码器。

## 1、3位二进制编码器

| 输入    | 输出    |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | $Y_2$ | $Y_1$ | $Y_0$ |
| $I_0$ | 0     | 0     | 0     |
| $I_1$ | 0     | 0     | 1     |
| $I_2$ | 0     | 1     | 0     |
| $I_3$ | 0     | 1     | 1     |
| $I_4$ | 1     | 0     | 0     |
| $I_5$ | 1     | 0     | 1     |
| $I_6$ | 1     | 0     | 0     |
| $I_7$ | 1     | 1     | 1     |

真值表

输入 8 个互斥的信号  
输出 3 位二进制代码


逻辑表达式

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_4 I_5 I_6 I_7}}$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_2 I_3 I_6 I_7}}$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = \overline{\overline{I_1 I_3 I_5 I_7}}$$

逻辑图

 

(a) 由或门构成

(b) 由与非门构成

## 2、8421 码编码器

真  
值  
表

| 输 入<br>$I$ | 输 出   |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
|            | $Y_3$ | $Y_2$ | $Y_1$ | $Y_0$ |
| 0( $I_0$ ) | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1( $I_1$ ) | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 2( $I_2$ ) | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 3( $I_3$ ) | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 4( $I_4$ ) | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 5( $I_5$ ) | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 6( $I_6$ ) | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 7( $I_7$ ) | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 8( $I_8$ ) | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 9( $I_9$ ) | 1     | 0     | 0     | 1     |

输出 4 位二进制代码  
输入 10 个互斥的数码

# 逻辑表达式

$$Y_3 = I_8 + I_9$$

$$= \overline{\overline{I_8 I_9}}$$

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$= \overline{\overline{I_4 I_5 I_6 I_7}}$$


$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$= \overline{\overline{I_2 I_3 I_6 I_7}}$$


$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 + I_9$$

$$= \overline{\overline{I_1 I_3 I_5 I_7 I_9}}$$

# 逻辑图

 

(a) 由或门构成

 

(b) 由与非门构成

### 3、3位二进制优先编码器

在优先编码器中优先级别高的信号排斥级别低的，即具有单方面排斥的特性。设 $I_7$ 的优先级别最高， $I_6$ 次之，依此类推， $I_0$ 最低。

| 输 入   |       |       |       |       |       |       |       | 输 出   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $I_7$ | $I_6$ | $I_5$ | $I_4$ | $I_3$ | $I_2$ | $I_1$ | $I_0$ | $Y_2$ | $Y_1$ | $Y_0$ |
| 1     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | 1     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | 1     | 1     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | ×     | ×     | ×     | ×     | 1     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | ×     | ×     | ×     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | ×     | ×     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | ×     | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |

真  
值  
表

## 逻辑表达式


$$\begin{aligned} Y_2 &= I_7 + \bar{I}_7 I_6 + \bar{I}_7 \bar{I}_6 I_5 + \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 I_4 \\ &= I_7 + I_6 + I_5 + I_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_1 &= I_7 + \bar{I}_7 I_6 + \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 \bar{I}_3 I_2 \\ &= I_7 + I_6 + \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_0 &= I_7 + \bar{I}_7 \bar{I}_6 I_5 + \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_7 \bar{I}_6 \bar{I}_5 \bar{I}_4 \bar{I}_3 \bar{I}_2 I_1 \\ &= I_7 + \bar{I}_6 I_5 + \bar{I}_6 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_6 \bar{I}_4 \bar{I}_2 I_1 \end{aligned}$$

# 逻辑图

## 8线-3线优先编码器

 

如果要求输出、输入均为反变量，则只要在图中的每一个输出端和输入端都加上反相器就可以了。

# 译码器

把代码状态的特定含义翻译出来的过程称为译码，实现译码操作的电路称为译码器。

译码器就是把一种代码转换为另一种代码的电路。

## 1、二进制译码器

设二进制译码器的输入端为 $n$ 个，则输出端为 $2^n$ 个，且对应于输入代码的每一种状态， $2^n$ 个输出中只有一个为1（或为0），其余全为0（或为1）。

二进制译码器可以译出输入变量的全部状态，故又称为变量译码器。

# 3位二进制译码器

## 真值表

| $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ | $Y_0$ | $Y_1$ | $Y_2$ | $Y_3$ | $Y_4$ | $Y_5$ | $Y_6$ | $Y_7$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |

输入：3位二进制代码


输出：8个互斥的信号

## 逻辑表达式

## 逻辑图
 
# 3线-8线译码器

$$\begin{cases} Y_0 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 \\ Y_1 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0 \\ Y_2 = \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0 \\ Y_3 = \bar{A}_2 A_1 A_0 \\ Y_4 = A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0 \\ Y_5 = A_2 \bar{A}_1 A_0 \\ Y_6 = A_2 A_1 \bar{A}_0 \\ Y_7 = A_2 A_1 A_0 \end{cases}$$



电路特点：与门组成的阵列

## 2、8421 码译码器

把二-十进制代码翻译成10个十进制数字信号的电路，称为二-十进制译码器。

二-十进制译码器的输入是十进制数的4位二进制编码（BCD码），分别用 $A_3$ 、 $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ 表示；输出的是与10个十进制数字相对应的10个信号，用 $Y_9 \sim Y_0$ 表示。由于二-十进制译码器有4根输入线，10根输出线，所以又称为4线-10线译码器。



## 逻辑表达式

$$Y_0 = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$Y_1 = \bar{A}_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0$$

$$Y_2 = \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0$$

$$Y_3 = \bar{A}_3 \bar{A}_2 A_1 A_0$$

$$Y_4 = \bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$Y_5 = \bar{A}_3 A_2 \bar{A}_1 A_0$$


$$Y_6 = \bar{A}_3 A_2 A_1 \bar{A}_0$$

$$Y_7 = \bar{A}_3 A_2 A_1 A_0$$

$$Y_8 = A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$Y_9 = A_3 \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0$$


## 逻辑图


 


### 3、显示译码器


用来驱动各种显示器件，从而将用二进制代码表示的数字、文字、符号翻译成人们习惯的形式直观地显示出来的电路，称为显示译码器。

数码显示器

 


  

# 共阴极

 

$b=c=f=g=1,$   
 $a=d=e=0$ 时

 

$c=d=e=f=g=1,$   
 $a=b=0$ 时

# 显示译码器真值表

| 输入    |       |       |       | 输出  |     |     |     |     |     |     | 显示字形  |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| $A_3$ | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ | $f$ | $g$ |   |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |    |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |    |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   |    |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   |    |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |    |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   |    |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |    |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |  |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |  |

**真值表仅适用于共阴极LED**

# 4选1数据选择器

输入数据

地址变量

真值表


| $D$   | 输入    |       | 输出<br>$Y$ |
|-------|-------|-------|-----------|
|       | $A_1$ | $A_0$ |           |
| $D_0$ | 0     | 0     | $D_0$     |
| $D_1$ | 0     | 1     | $D_1$     |
| $D_2$ | 1     | 0     | $D_2$     |
| $D_3$ | 1     | 1     | $D_3$     |

逻辑表达式

由地址码决定从4路输入中选择哪1路输出。

$$Y = D_0 \bar{A}_1 \bar{A}_0 + D_1 \bar{A}_1 A_0 + D_2 A_1 \bar{A}_0 + D_3 A_1 A_0$$

# 逻辑图

 

# 1路-4路数据分配器

输入数据

真值表

| 输入    |       | 输出    |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $A_1$ | $A_0$ | $Y_0$ | $Y_1$ | $Y_2$ | $Y_3$ |
| 0     | 0     | $D$   | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | $D$   | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | $D$   | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | $D$   |

地址变量

由地址码决定将输入数据  $D$  送给哪 1 路输出。

逻辑表达式

$$\begin{aligned} Y_0 &= D\bar{A}_1\bar{A}_0 & Y_1 &= D\bar{A}_1A_0 \\ Y_2 &= DA_1\bar{A}_0 & Y_3 &= DA_1A_0 \end{aligned}$$

# 逻辑图

$$Y_0 = D\bar{A}_1\bar{A}_0$$

$$Y_1 = D\bar{A}_1A_0$$

$$Y_2 = DA_1\bar{A}_0$$

$$Y_3 = DA_1A_0$$

